

Cuestionario Semana 6: El Diodo: Fundamentos y Rectificación

Plan de Estudios de Electrónica

10 de noviembre de 2025

Preguntas de Repaso

1. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales en el comportamiento y las características i-v (corriente-voltaje) entre un diodo ideal y un diodo real?
2. Explica el funcionamiento de un circuito rectificador de media onda. Dibuja el esquema del circuito y la forma de onda de salida si la entrada es una señal sinusoidal.
3. Describe el modelo exponencial del diodo. ¿Qué representa la ecuación de Shockley y por qué es importante para entender el comportamiento del diodo en polarización directa?
4. ¿Qué ventajas ofrece un rectificador de onda completa (ya sea con transformador de toma intermedia o en puente) en comparación con un rectificador de media onda?
5. ¿En qué consiste el modelo de "tramos lineales" (piecewise linear model) para un diodo y en qué situaciones de análisis de circuitos resulta más útil que el modelo ideal o el exponencial?